

华中科技大学

课程实验报告

课程名称： 计算机组成原理课程实验

专业班级： 自实 1901

学 号： U201915560

姓 名： 肖力文

报告日期： 2021 年 12 月 03 日

人工智能与自动化学院

目录

1 实验目的.....	3
2 实验环境.....	3
3 实验内容.....	3
3.1 八位串行可控加减法电路设计.....	3
3.2 四位先行进位电路.....	4
3.3 四位快速加法器设计	6
3.4 十六位快速加法器设计	7
3.5 32 位快速加法器设计.....	8
3.6 阵列乘法器设计	8
3.7 6 位补码阵列乘法器.....	10
3.8 五位无符号乘法流水线电路	11
3.9 原码一位乘法器	12
3.10 补码一位乘法器.....	13
3.11 算术逻辑运算单元	14
4 遇到的问题及解决方案	16
4.1 问题一.....	16

实验二 运算器组成实验

1 实验目的


- ①熟悉 Logisim 软件平台。
- ②掌握运算器基本工作原理
- ③掌握运算溢出检测的原理和实现方法；
- ④理解有符号数和无符号数运算的区别；
- ⑤理解基于补码的加/减运算实现原理；
- ⑥理解阵列乘法器基本原理；
- ⑦熟悉运算器的数据传输通路。

2 实验环境

Logisim 是一款数字电路模拟的教育软件，用户都可以通过它来学习如何创建逻辑电路，方便简单。它是一款基于 Java 的应用程序，可运行在任何支持 JAVA 环境的平台，方便学生来学习设计和模仿数字逻辑电路。Logisim 中的主要组成部分之一就在于设计并以图来显示 CPU。当然 Logisim 中还有其他多种组合分析模型来对你进行帮助，如转换电路，表达式，布尔型和真值表等等。同时还可以重新利用小规模电路来作为大型电路的一部分。

3 实验内容

3.1 八位串行可控加减法电路设计

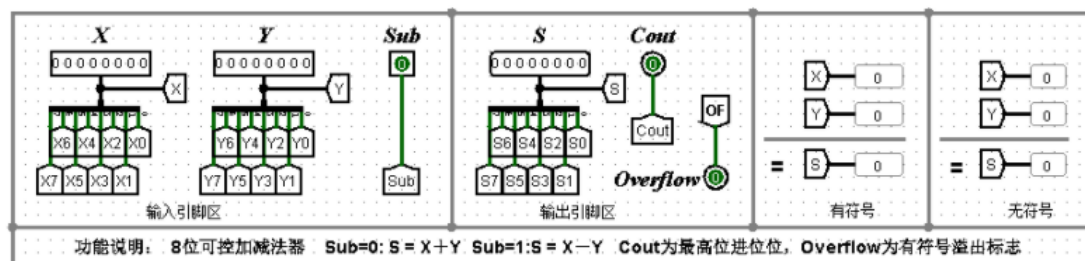


3.1.1 原理


- ①用八个全加器若干门电路实现位串行可控加减法电路
- ②增加 Sub 位来控制运算器是执行加法运算还是减法运算
- ③对于有符号数的溢出检测信号 overflow 可以直接利用最高数值位进位和符号位进位异或得到。

④由于补码运算的特殊性质，减法可以通过加法实现，只需要将减数 Y 的补码再次求补后送入加法器即可实现减法运算，具体公式如下： $[X] - [Y] = [X - Y]_{补} = [X]_{补} + [-Y]_{补}$ 。如图是多位可控加减法电路图，该电路在串行加法器中引入 Sub 控制信号，输入数 Y 的所有位 Y_i 均与 Sub 信号进行异或后送入多位串行加法器，当 Sub=0 时，送入加法器的是 Y 本身，当 Sub=1 时，送入加法器的是 Y 的反码，另外 Sub 连接到加法器的最低位的进位输入，实现了对 Y 操作数的逐位取反，末位加 1 的求补过程，从而完成减法操作，当 Sub=0 时，低位进位为零，不影响加法结果的正确性。对于减法的溢出检测，最直观的判断依据是正数减负数结果为负数，负数减正数结果为正数。

3.1.2 电路

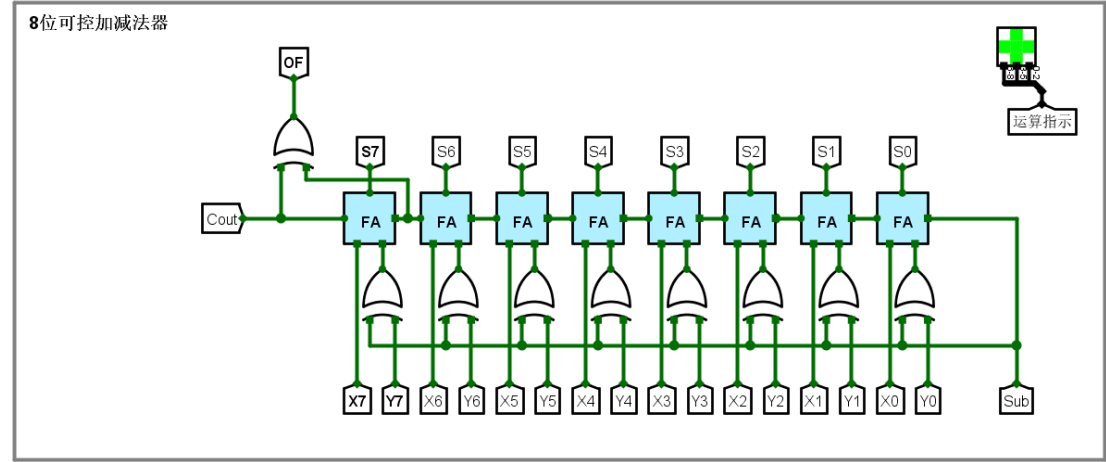

3.2 四位先行进位电路

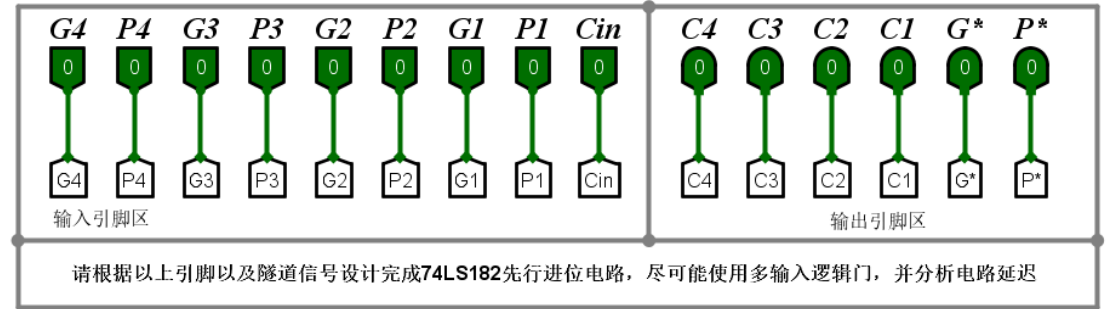

3.2.1 原理

①思路：用已知量代替过程量，得到进位信号，节约时间

②逻辑表达式：

进位生成函数 $G_i = X_i Y_i$

进位传递函数 $P_i = X_i \oplus Y_i$

$$C_n = G_n + P_n G_{n-1} + P_n P_{n-1} G_{n-2} + \dots + P_n P_{n-1} P_{n-2} \dots P_1 C_0$$

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0 = X_1 Y_1 + X_1 \oplus Y_1$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0 = X_2 Y_2 + (X_2 \oplus Y_2)(X_1 Y_1) + (X_2 \oplus X_2)(X_1 \oplus X_1) C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0 = X_3 Y_3 + (X_3 \oplus Y_3)(X_2 Y_2) + (X_3 \oplus Y_3)(X_2 \oplus X_2)(X_2 Y_2) + (X_3 \oplus Y_3)(X_1 Y_1) + (X_3 \oplus Y_3)(X_2 \oplus X_2)(X_1 \oplus X_1) C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0 = X_4 Y_4 + (X_4 \oplus Y_4)(X_3 Y_3) + (X_4 \oplus Y_4)(X_3 \oplus X_3)(X_2 Y_2) + (X_4 \oplus Y_4)(X_3 \oplus Y_3)(X_2 \oplus Y_2)(X_1 Y_1) + (X_4 \oplus Y_4)(X_3 \oplus Y_3)(X_2 \oplus X_2)(X_1 \oplus X_1) C_0$$

令


$$G_4^* = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1$$

$$P_4^* = P_4 P_3 P_2 P_1$$


得

$$C_4 = G_4^* + P_4^* C_0$$

3.2.2 电路

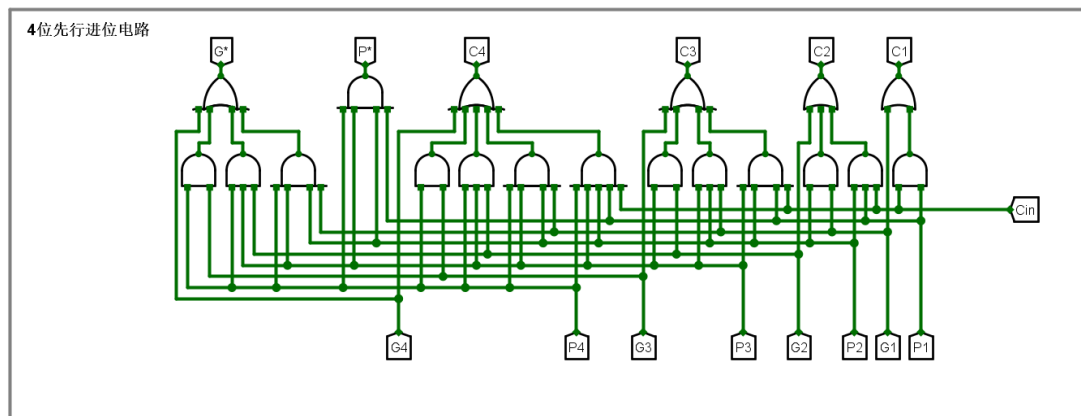

3.3 四位快速加法器设计

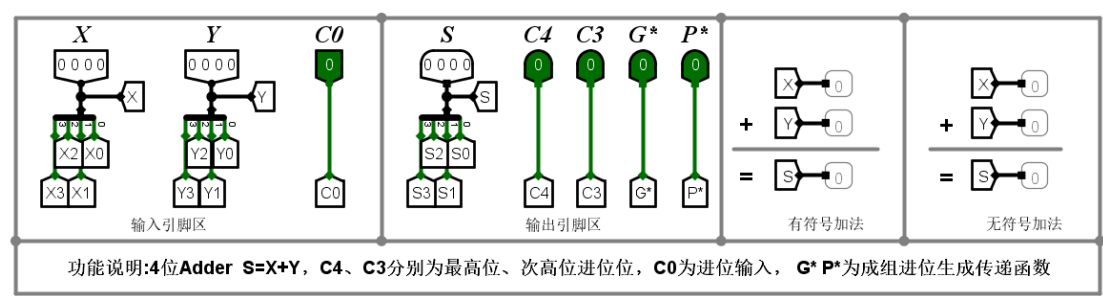

3.3.1 原理

①电路引脚如图所示

电路引脚			
信号	输入/输出	位宽	说明
X	输入	4 位	加数
Y	输入	4 位	加数
C0	输入	1 位	进位输入
S	输出	4 位	运算和
C4	输出	1 位	最高位进位位
C3	输出	1 位	第 3 位进位位
G*	输出	1 位	成组生成函数
P*	输出	1 位	成组传递函数

②先将需要加和的数输入与门异或门电路，得到 P 和 Q


$P_i=X_i\oplus Y_i$

$G_i=X_iY_i$


③将得到的 P 和 Q 输入四位先行进位电路，得到 C

④将得到的 C 与 P 异或，得到加和之后的值

3.3.2 电路

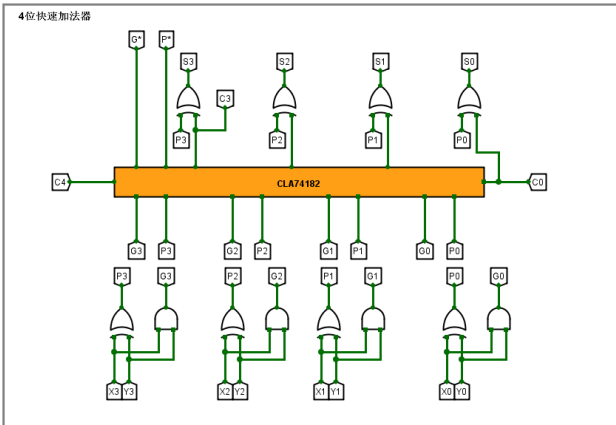


3.4 十六位快速加法器设计

 


3.4.1 原理

①将 4 个 4 位快速加法器输出的成组进位生成、传递函数 G^* 和 P^* 及 C_0 先连接到先行进位电路的输入端, 即可先行产生 G_4, G_8, G_{12}, G_{16} 四个进位信号。再将对应信号连接到相应的快速加法器的进位输入端即可构成 16 位组内并行进位、组间并行进位的快速加法器。

3.4.2 电路

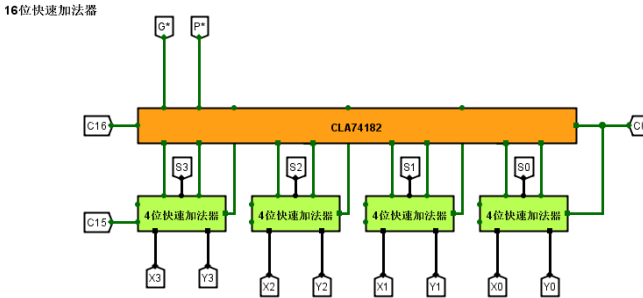


3.5 32 位快速加法器设计

 


3.5.1 原理

①两个 16 位快速加法器直接串联，C16 进位信号采用上层的进位输出 C4

3.5.2 电路

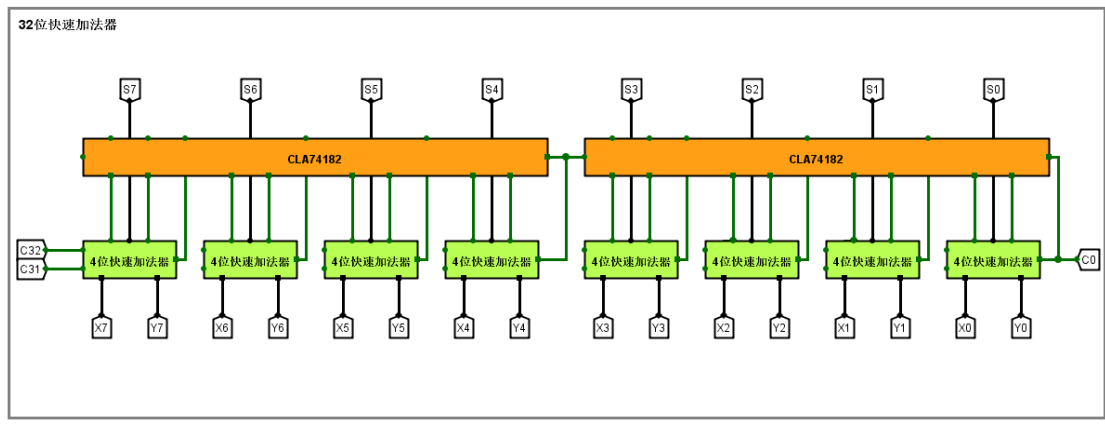

3.6 阵列乘法器设计

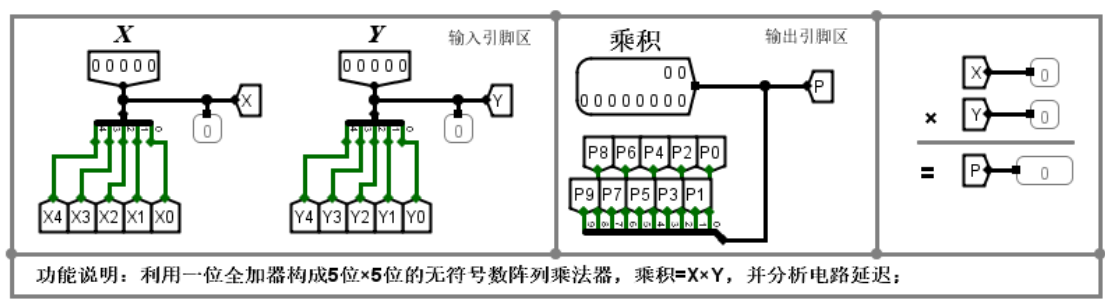


3.6.1 原理

①n 位求补器：根据输入的 6 位补码的符号位决定我们要通过求补码之后的 5 位还是没有求


过补码的原来的数值位。这个就可以用 logisim 中的 5 位求补器来实现。

②与门阵列与阵列乘法器：无符号 5 * 5 阵列乘法器，输出是 10 位需要用相应的与门阵列构建


③具体原理如下：

 

3.6.2 电路

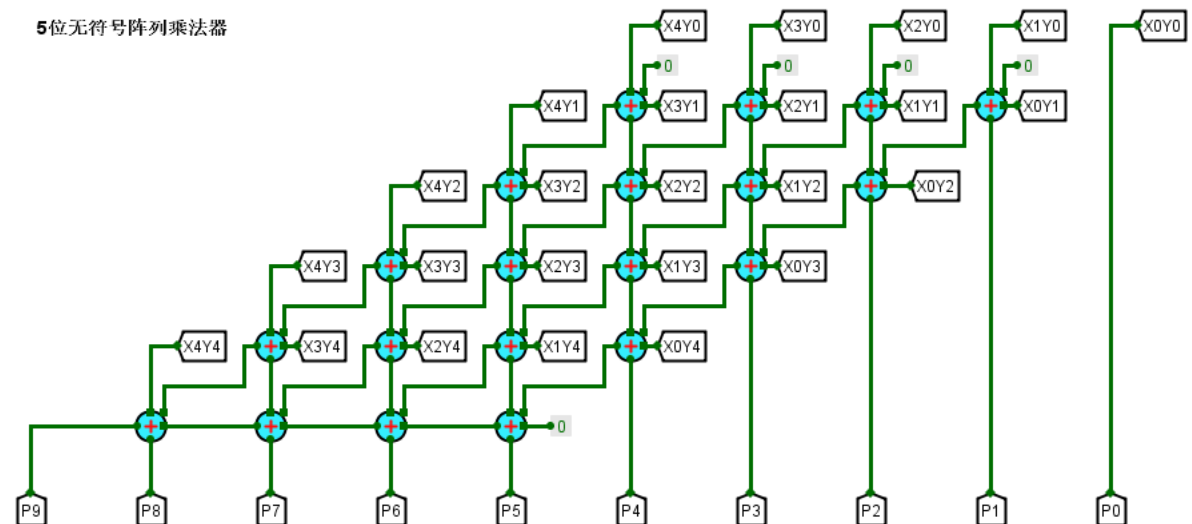

3.7 6 位补码阵列乘法器

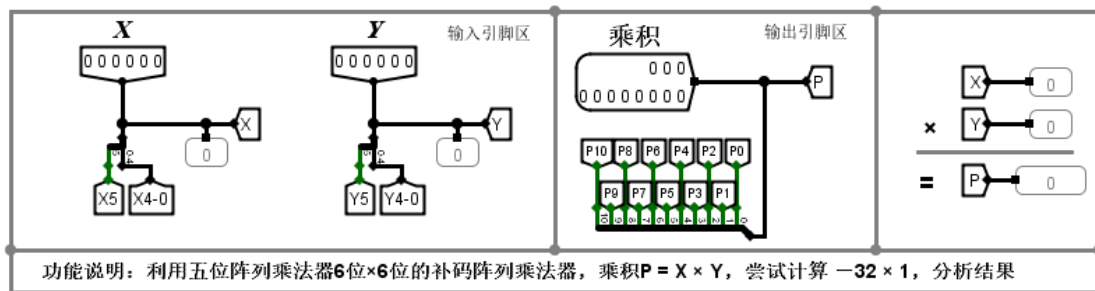

3.7.1 原理

- ①因为是补码，符号位独立运算，数据位先转换为绝对值。
- ②由补码转换规则进行转换。
- ③XY 绝对值乘运算后，在转回补码。
- ④在 6 位补码阵列乘法器中利用 5 位阵列乘法器以及求补器等部件实现补码阵列乘法器哇用到了分离器和其他几个运算器。有补码器，加法器，数据选择器。如下图。


1) 数据选择器：




2) 分离器：

选区：分离器(Splitter)	
朝向	东
输出	1
位宽	6
外观	中心式
位0	0 (顶部)
位1	0 (顶部)
位2	0 (顶部)
位3	0 (顶部)
位4	0 (顶部)
位5	无


3) 补码器：

 


3.7.2 电路

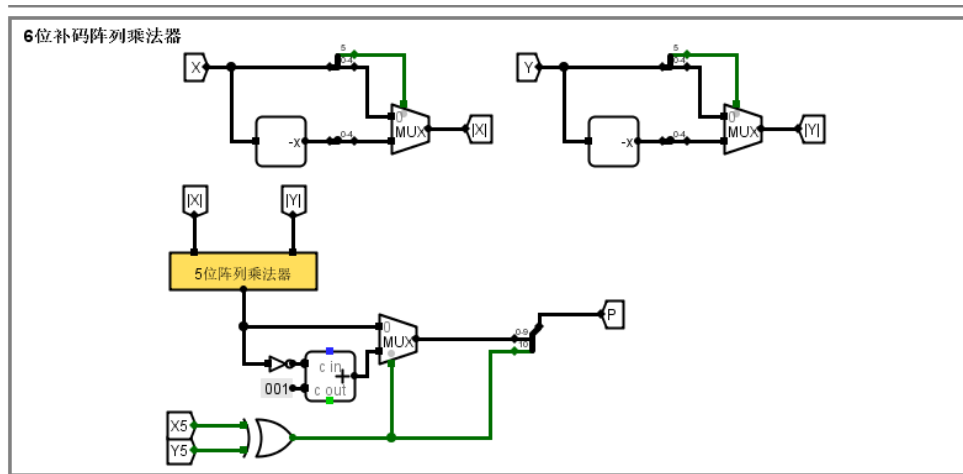

3.8 五位无符号乘法流水线电路

 

3.8.1 原理

 


流水接口：寄存器，锁存加工结果 Σ ，和后续步骤需要的数据 $Y_i X$


根据上图，我们可以得到流水线电路的设计思路。首先是被乘数 X 的每一位和乘数 Y 的最后一位相乘，得到一个部分积，由于结果是一个十位的二进制数，所以需要先将其扩展为十位，再送入下一级。第二级流水线的结果是被乘数 X 的每一位和乘数 Y 的倒数第二位相乘，实际结果应该是计算结果的两倍，也就是说第二级计算的结果比第一级高一位，并不能直接相加，所以需要先将其左移一位再与第一级的结果相加。三四级的原理同上，最后我们便得到了计算的结果，再与自带的乘法器算得的结果进行比较，便得到了所有电路

的设计。


3.8.2 电路

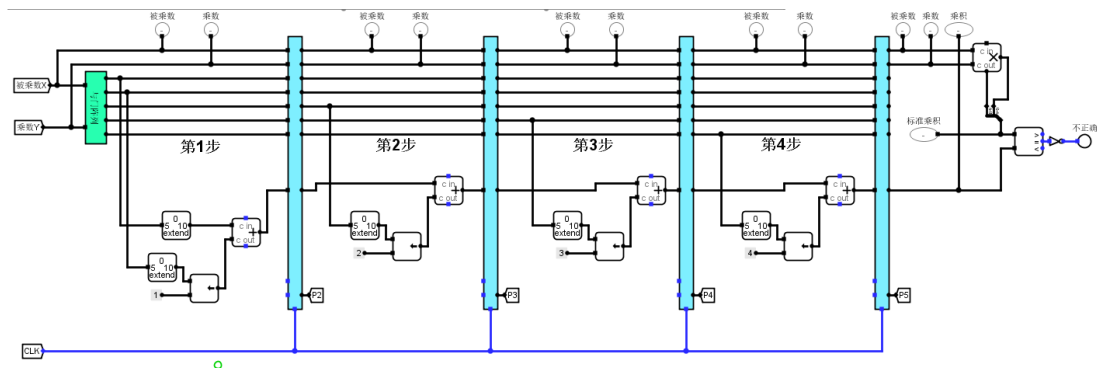

3.9 原码一位乘法器

 


3.9.1 原理

 

上图是原码 1 位乘法的流程图, 由于原码数值部分和真值相同, 所以可以单独计算符号

位，利用 Σ 存放部分积， i 为循环计数器，初始值均为零，根据乘数 Y 的最后一位的值，决定每次累加上 0，还是被乘数 $|X|$ 。运算完毕后，部分积 Σ 右移 1 位， Y 右移 1，然后继续累加运算，当乘数所有数值位均参与运算后，运算结束，得到数值部分的运算结果 Σ ，最后单独计算符号位即可完成原码 1 位乘法运算。如果数值部分为 n 位，需要进行 n 次加法运算和移位操作。

3.9.2 电路

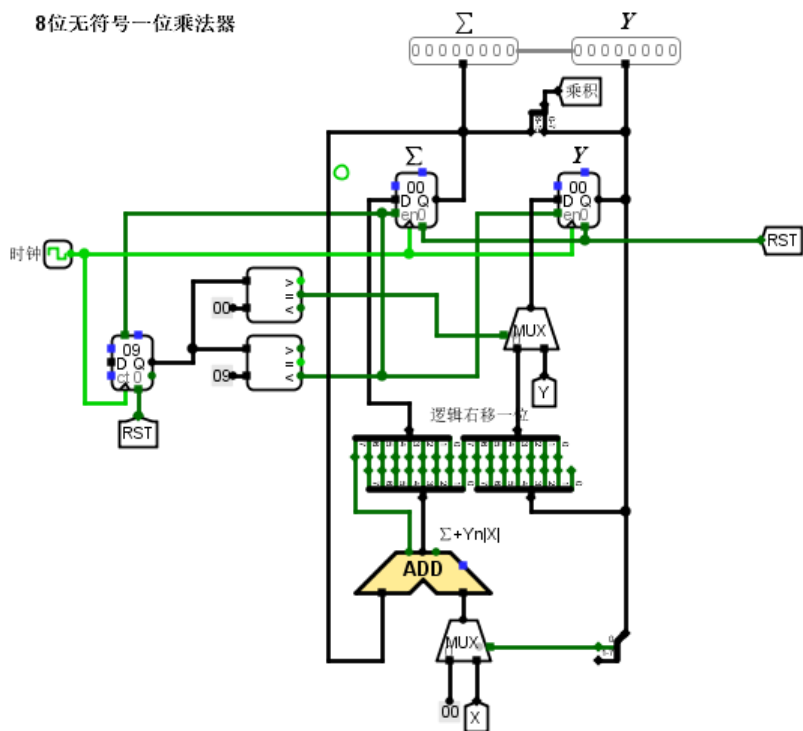


后续所有实验中凡是涉及存储器件，如寄存器、计数器、RAM等，必须增加统一的复位信号RST，方便系统复位

3.10 补码一位乘法器




3.10.1 原理

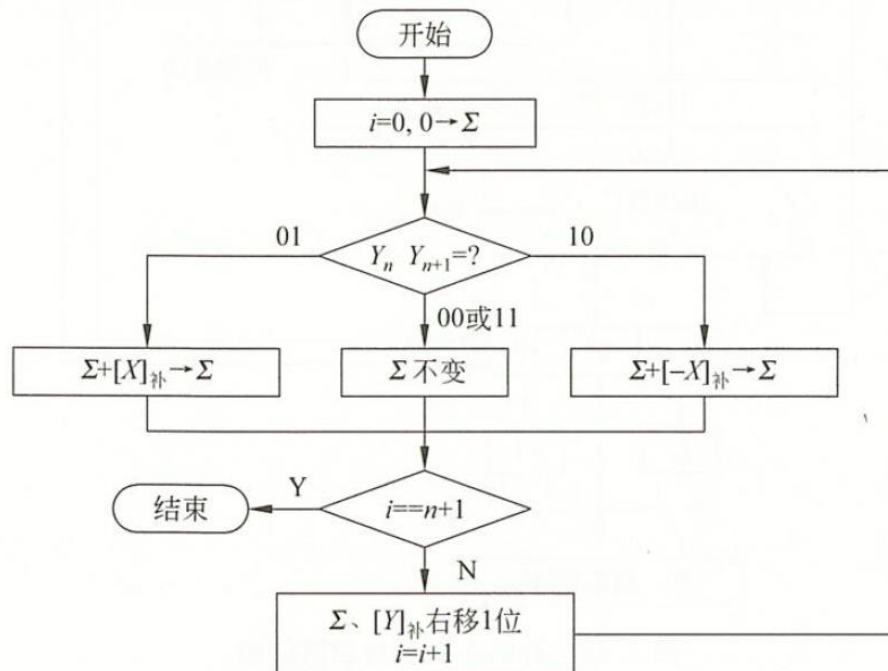

booth 1 位乘法中乘数采用双符号位参加运算，符号位也参与运算。利用 Σ 存放部分积， i 为循环计数器，初始值为零，部分积累加公式为 $\Sigma = \Sigma + (Y_{n+1} - Y_n) [X]_{\text{补}}$ ，根据 $Y_{n+1} - Y_n$ 决定累加运算的参数是 0 还是 $[X]_{\text{补}}$ 或者是 $[-X]_{\text{补}}$ 。运算完毕后，先判断循环次数是否达到，如未达到则部分 Σ 右移 1 位， Y 右移 1 位，然后继续循环累加，当乘数符号位参与运算后，运算结束，得到的乘积存放在 Σ 和 Y 中，无须单独计算符号位。如果数值部分为 n 位，需要进行 $n+1$ 次加法运算和 n 次移位操作。

3.11 算术逻辑运算单元

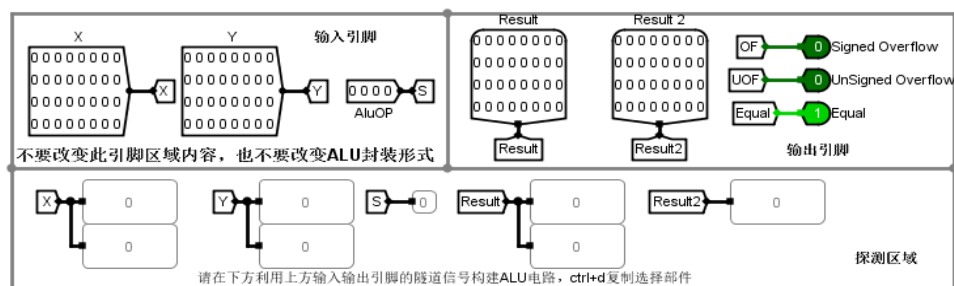

3.11.1 原理

①功能如图所示：

ALU OP	十进制	运算功能
0000	0	$R = X \ll Y$ 逻辑左移 (Y取低五位) $R_2=0$
0001	1	$R = X \gg Y$ 算术右移 (Y取低五位) $R_2=0$
0010	2	$R = X \gg Y$ 逻辑右移 (Y取低五位) $R_2=0$
0011	3	$R = (X * Y)_{[31:0]}$ $R_2 = (X * Y)_{[63:32]}$ 无符号乘法
0100	4	$R = X/Y$ $R_2 = X\%Y$ 无符号除法
0101	5	$R = X + Y$ (Set OF/UOF)
0110	6	$R = X - Y$ (Set OF/UOF)
0111	7	$R = X \& Y$ 按位与
1000	8	$R = X Y$ 按位或
1001	9	$R = X \oplus Y$ 按位异或
1010	10	$R = \sim(X Y)$ 按位或非
1011	11	$R = (X < Y) ? 1 : 0$ 有符号比较
1100	12	$R = (X < Y) ? 1 : 0$ 无符号比较

②我们先构造出每一种功能的输出，再根据 OP 的值来选择输出

0 操作：逻辑左移，用一个移位器即可实现

1 操作：算术右移，同样用自带的移位器，更改属性为算术

2 操作：逻辑右移，同理

3 操作：无符号乘法，用自带的乘法器

4 操作：无符号除法，用自带的除法器

5 操作：加法，用构造好的 32 位加法器，add_OF 即判断最高位进位和符号位进位是否一致；add_UOF 即判断是否有进位。

6 操作：减法，用构造好的 32 位加法器。Y 各位取反，即可达到减法变加法。无符号数的减法溢出，带加减功能的 ALU 的进位取反后表示，有符号数的减法溢出，仍然用最高位和符号位是否相等来判断。


7—10 操作：直接用多位的与门/或门/异或门/同或门

11 操作：比较器，补码型，结果 0 拓展

12. 比较器，无符号型，结果 0 拓展，再给出一个 equal 信号

③结构都构造好了之后，根据 OP 的值输出 Result，即可。

3.11.2 电路

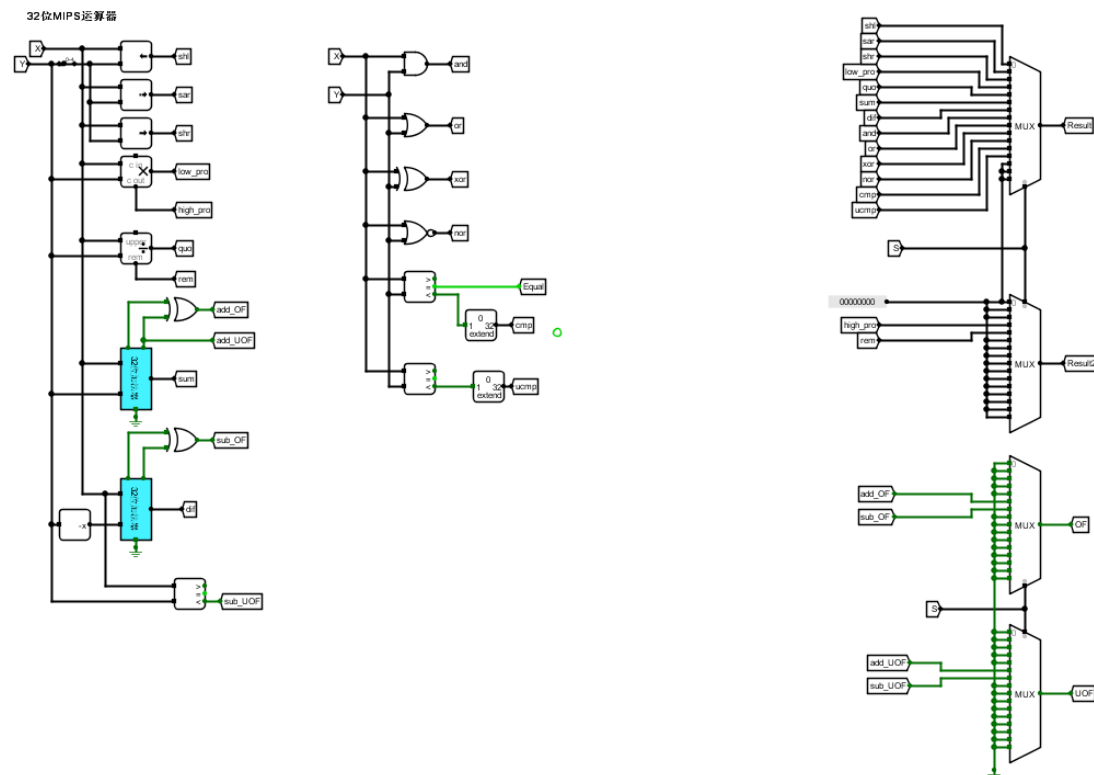


4 遇到的问题及解决方案

4.1 问题一

4.1.1 问题描述


在 ALU 自动测试实验中，第一次实验得到的结果如下所示

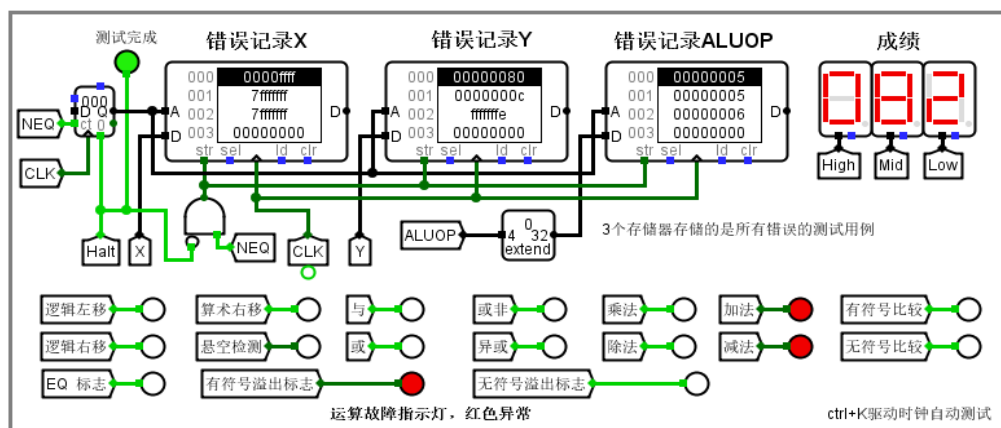


在加法、减法、有符号溢出标志处出现了错误.

4.1.2 解决思路

①回到 ALU 的电路图中去寻找可能出错的地方：（红色标记处即为出错处）

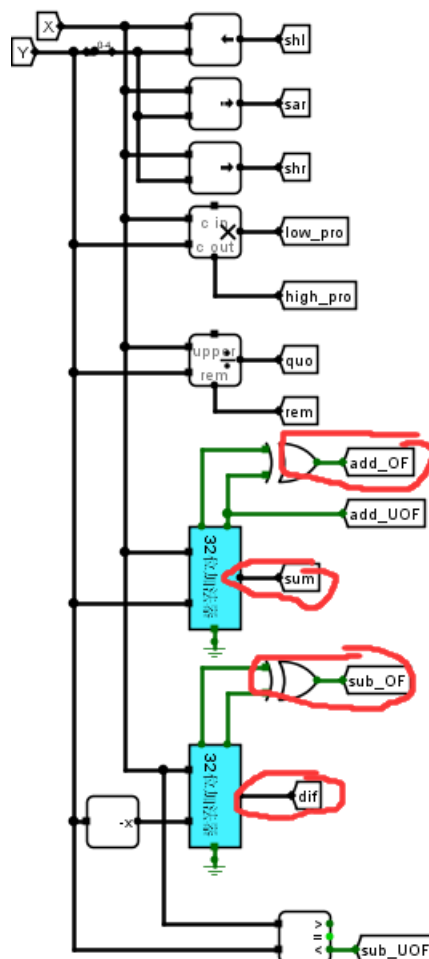


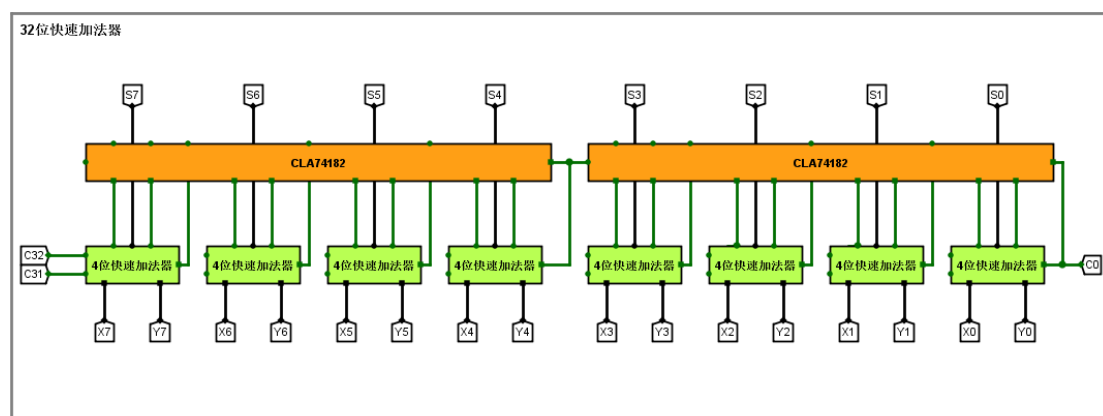②根据错误提示，说明圈起来的地方出错了，也就是 32 位加法器内部出错了，于是我们进入 32 位加法器中寻找错误




③32 位加法器的连接是没有错误的，并且显示是有符号溢出位出现错误，所以我估计问题

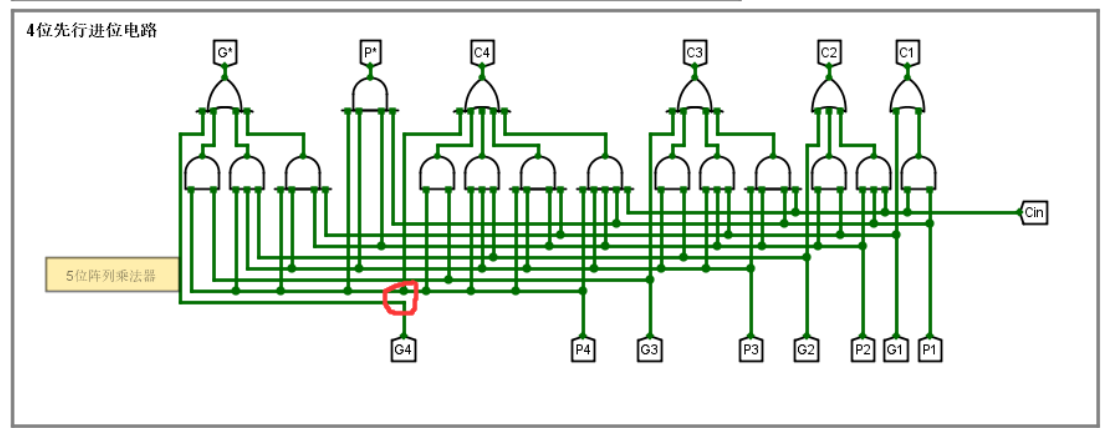
很有可能出现在 74182 中，并且溢出判断位很有可能出现错误，于是我们进入 74182 中寻找错误，特别注意溢出判断位的错误。
经过仔细地比对，发现 C4 有一处出现连接错误，如图：



修正后的连线为：

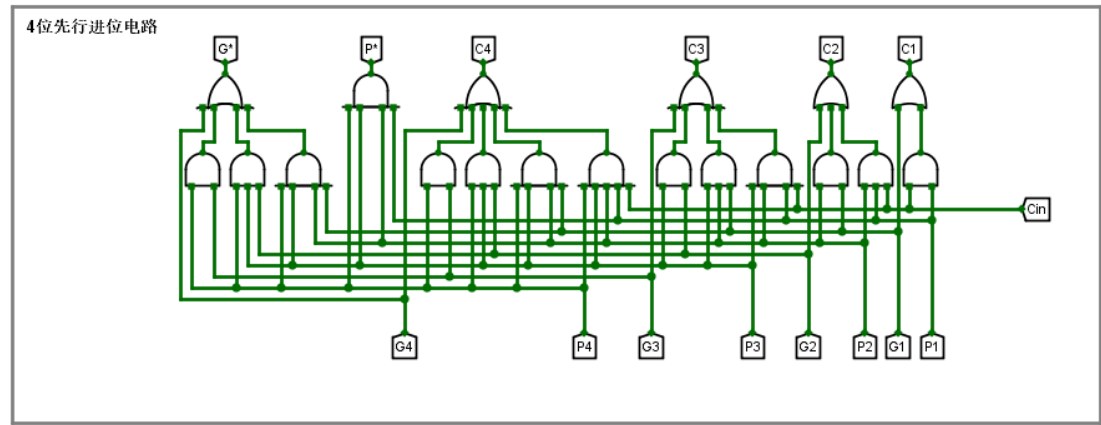

4.1.3 修正后结果

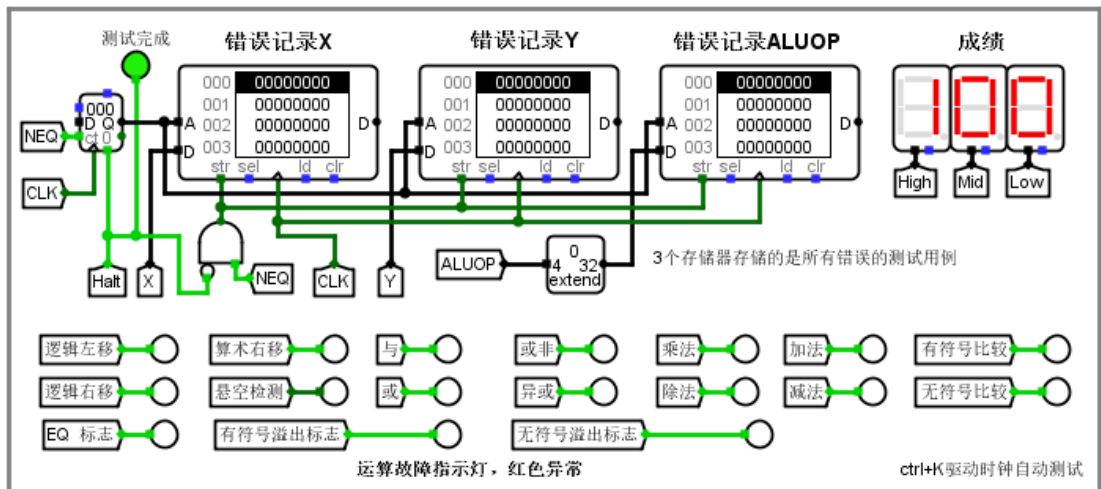

如图所示：修正后结果正确